

Data oddania: _____

Ocena: _____

Witold Olechowski 127517

Tomasz Marecik 127374


Zadanie 3,4: Projektowanie prostych układów kombinacyjnych z użyciem języka VHDL

1. Cel:

Używając języka VHDL zrealizować:

- transkoder kodu BCD 8421 na kod wskaźnika 7-segmentowego
- demultiplekser umożliwiający wybór 1 z 4 wyświetlaczy LED

2. Pierwszy wariant realizacji zadania

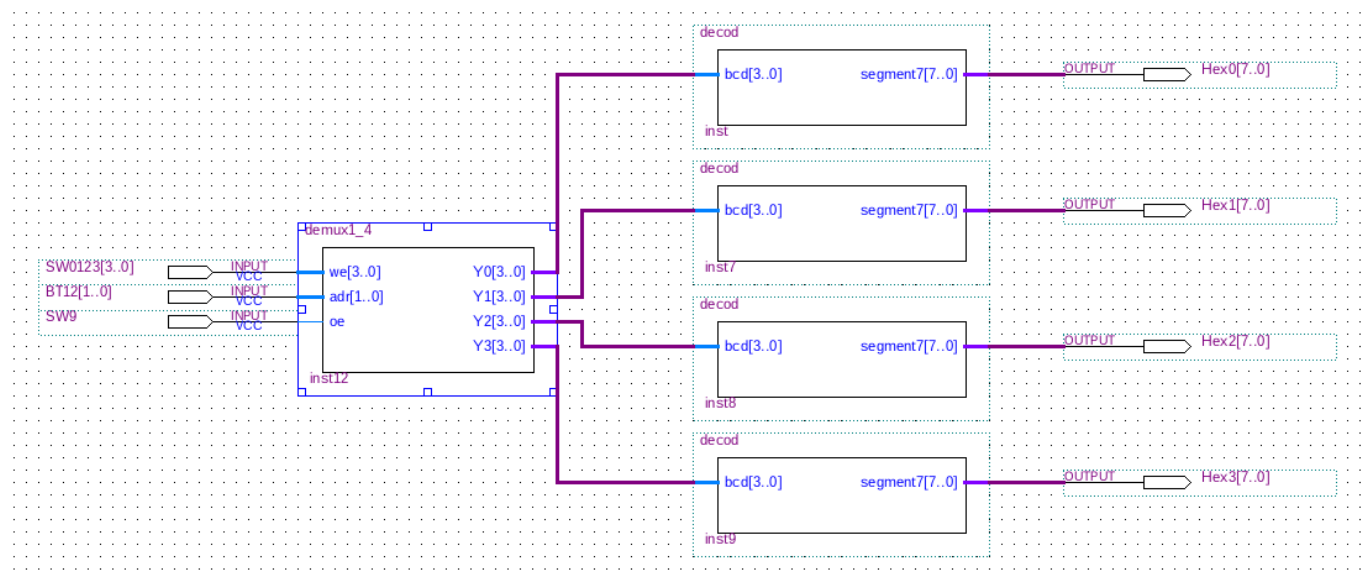

Rysunek 1. Schemat blokowy układu z transkodowaniem po demultipleksacji

2.1. Listing kodu źródłowego dla demultipleksa:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity demux1_4 is
port (
```

```

        -- wejscia
        we      : in std_logic_vector(3 downto 0);
        adr     : in std_logic_vector(1 downto 0);
        oe      : in std_logic ;
        -- wyjscia
        Y0,Y1,Y2,Y3 : out std_logic_vector (3 downto 0)
    );
end demux1_4;

architecture Behavioral of demux1_4 is

begin
process(oe,adr) is
begin
--gdz '1' na wejsciu oe, demltiplexera
-- we zostaje przepisane na Yx w zaleznosci
-- od wejscia adresowego
-- '0' wygasza w 4 segmenty
if oe = '1' then
    if adr="00" then
        Y0<=we; Y1<="1111"; Y2<="1111"; Y3<="1111";
    elsif adr="01" then
        Y0<="1111"; Y1<=we; Y2<="1111"; Y3<="1111";
    elsif adr="10" then
        Y0<="1111"; Y1<="1111"; Y2<=we; Y3<="1111";
    elsif adr="11" then
        Y0<="1111"; Y1<="1111"; Y2<="1111"; Y3<=we;
    end if;
elsif oe='0' then
    Y0<="1111"; Y1<="1111"; Y2<="1111"; Y3<="1111";
end if;
end process;
end Behavioral;

```

2.2. Listing kodu źródłowego dla dekodera BCD:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity decod is
port (
    --wejscie BCD.
    bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
    -- wyjscie dekodera 8 bit.
    segment7 : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end decod;

architecture Behavioral of decod is

begin

```


```

process (bcd)
BEGIN
case bcd is
    when "0000"=> segment7 <="00000011"; -- '0'
    when "0001"=> segment7 <="10011111"; -- '1'
    when "0010"=> segment7 <="00100101"; -- '2'
    when "0011"=> segment7 <="00001101"; -- '3'
    when "0100"=> segment7 <="10011001"; -- '4'
    when "0101"=> segment7 <="01001001"; -- '5'
    when "0110"=> segment7 <="01000001"; -- '6'
    when "0111"=> segment7 <="00011111"; -- '7'
    when "1000"=> segment7 <="00000001"; -- '8'
    when "1001"=> segment7 <="00001001"; -- '9'
    -- stany wyzsze od 9 wygaczaja segement
    when others=> segment7 <="11111111";
end case;
end process;
end Behavioral;


```

2.3. Przebiegi czasowe układu:


Na rysunkach: 2, 3, 4, 5, przedstawione zostały przebiegi czasowe, na wejście bcd ustawiono stany od 0 do 10. Symulacje kolejno przedstawiają działanie demultipleksera dla adresowania(BT12) 0-3. Wygaszenia wszystkich segmentów dokonuje się przez kasowanie bitu oe(SW9) na wejściu demultipleksera [rys. 6].

 


Rysunek 2. SW9='1', BT12='00'

 


Rysunek 3. SW9='1', BT12='01'

 

Rysunek 4. SW9='1', BT12='10'

 


Rysunek 5. SW9='1', BT12='11'

 

Rysunek 6. SW9='0', BT12='11'

3. Drugi wariant realizacji zadania z transkodowaniem

Logicznie działanie układów jest identyczne, w porównaniu do układu 2 różni się modyfikacją demultipleksera, na we/wy 8-bitowe oraz usunięciu 3 dekoderek. Symulacje czasowe są tożsame dla wariantu 2-giego z 1-szym i zostały pominięte.

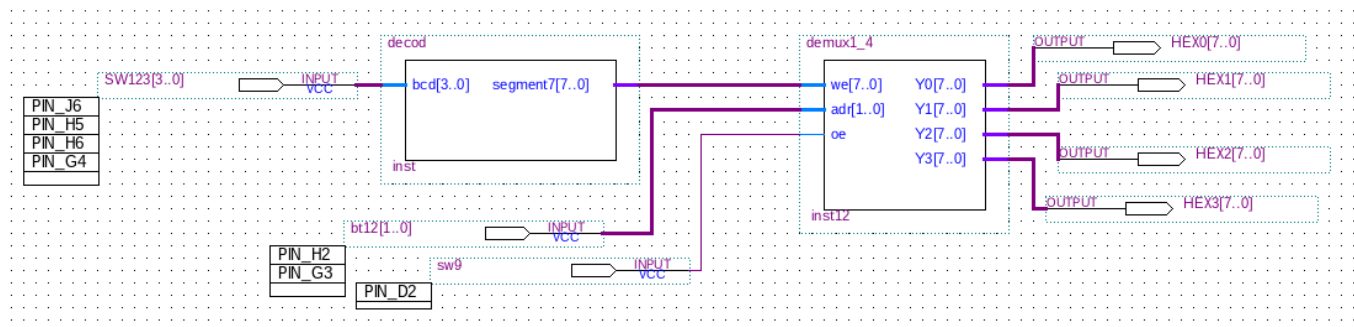

Rysunek 7. Schemat blokowy układu z transkodowaniem przed demultipleksacją

3.1. Listing kodu źródłowego dla demultipleksera po modyfikacji:

Kod został omówiony na podstawie listingu: 2.1.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity demux1_4 is
port (
    we      : in std_logic_vector(7 downto 0);
    adr     : in std_logic_vector(1 downto 0);
    oe      : in std_logic ;
    Y0,Y1,Y2,Y3 : out std_logic_vector (7 downto 0)
);
end demux1_4;

architecture Behavioral of demux1_4 is

begin
process(oe,adr) is
begin
if oe = '1' then
    if adr="00" then
        Y0<=we; Y1<="11111111"; Y2<="11111111"; Y3<="11111111";
    elsif adr="01" then
        Y0<="11111111"; Y1<=we; Y2<="11111111"; Y3<="11111111";
    elsif adr="10" then
        Y0<="11111111"; Y1<="11111111"; Y2<=we; Y3<="11111111";
    elsif adr="11" then
        Y0<="11111111"; Y1<="11111111"; Y2<="11111111"; Y3<=we;
    end if;
elsif oe='0' then
    Y0<="11111111"; Y1<="11111111"; Y2<="11111111"; Y3<="11111111";
end if;
end process;
end Behavioral;
```

4. Wnioski

Cele wykonywanego ćwiczenia zostały zrealizowane w sposób poprawny, zaprojektowany układ transkodera kodu BCD odzwierciedla jego właściwą zasadę działania co potwierdzają przeprowadzone symulacje, zarówno dla pierwszego jak i drugiego wariantu realizowanego układu. Podczas realizacji założeń projektowych doskonaliliśmy również posługiwanie się językiem programowania VHDL, ponadto zaprojektowane układy poddawaliśmy testom na poprawność działania.

Literatura

- [1] John Wiley and Sons Publishers. *Digital Design*, University of California, Riverside, 2007