

Data oddania: _____

Ocena: _____

Witold Olechowski 127517

Tomasz Marecik 127374

Zadanie : Projekt licznika rewersyjnego.

1. Cel ćwiczenia:


Używając języka VHDL zrealizować projekt licznika rewersyjnego dla dwóch możliwych wariantów:

- stan licznika wyświetlany na dwóch wyświetlaczach siedmiosegmentowych, zliczanie układu w górę oraz w dół sterowane za pomocą przełącznika suwakowego SW0, przycisk BUTTON1 źródłem zliczania impulsów

- stan licznika wyświetlany na dwóch wyświetlaczach siedmiosegmentowych, zliczanie układu w górę po wciśnięciu przycisku BUTTON1, natomiast zliczanie układu w dół po wciśnięciu przycisku BUTTON0

2. Pierwszy wariant realizacji zadania

Realizacja pierwszego wariantu polegała na połączeniu dwóch liczników modulo 10 do zliczania impulsów jednostki i dziesiątek, odpowiednie przypisanie wejść liczników skutkuje zwiększaniem się liczb na wyświetlaczu po ustawieniu przełącznika suwakowego w pozycji górnej, natomiast zmniejszaniu się wartości po ustawieniu przełącznika SW0 w pozycji dolnej. Zliczanie impulsów odbywa się poprzez wciskanie przycisku BUTTON1.

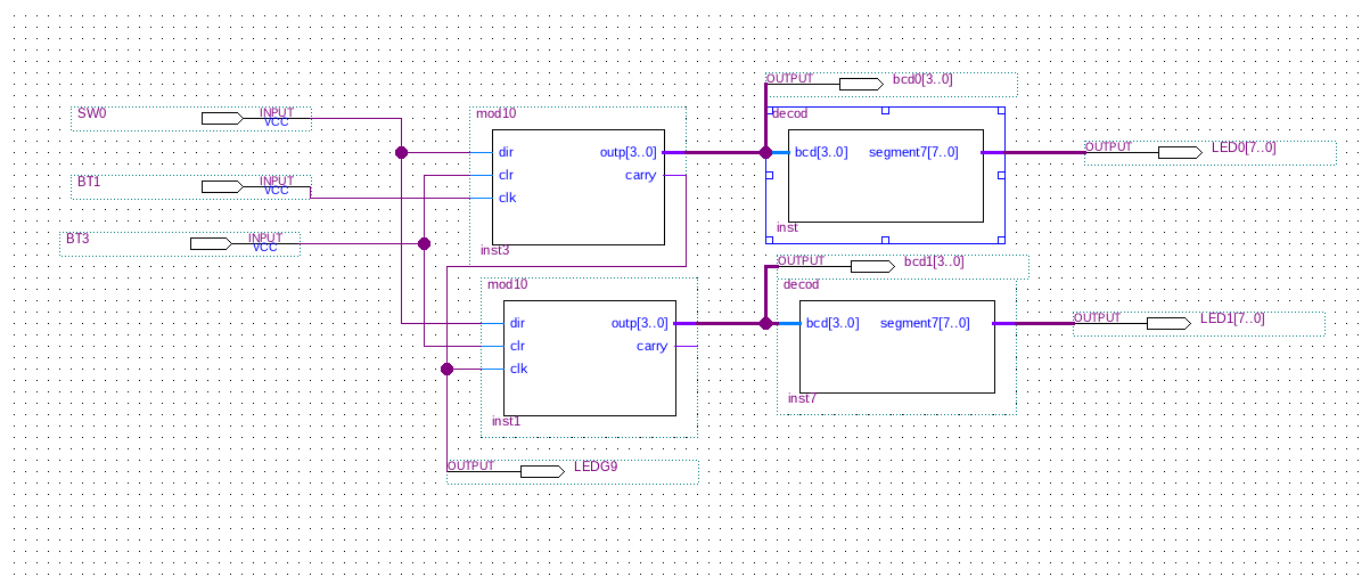

Rysunek 1: Schemat blokowy licznika dla pierwszego wariantu.

Na listingu 1 zamieszczona została, implementacja w języku VHDL rewersyjnego licznika modulo 10.

Listing 1 Rewersyjny licznik modulo 10

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity mod10 is --porty we / wy
    Port(outp : out std_logic_vector(3 downto 0);
          dir : in std_logic;
          carry: out std_logic;
          clr : in std_logic;
          clk : in std_logic);
end mod10;

architecture Behavioral of mod10 is
    signal temp : std_logic_vector(3 downto 0);
begin

    process(clk,clr, dir)
    begin
        -- wyzeruj licznik oraz pozyczke
        if clr = '1' then
            temp<="0000";
            carry <= '0';
        -- licz gdu narastajace zbocze na zegarze
        elsif rising_edge(clk) then
            --jesli dir "1" liczy do gory, oraz sprawdza stan licznika
            --po przepelnieniu zeruje sie i ustawia pozyczke na "1"
            --analogicznie dla dir "0"
            if dir = '1' then
                if temp <= "1000" then
                    temp <= temp+1;
                    carry <='0';
                else
                    temp <= "0000";
                    carry <= '1';
                end if;
            elsif dir = '0' then
                if temp >= "0001" then
                    temp <= temp - 1;
                    carry <='0';
                else
                    temp <= "1001";
                    carry <= '1';
                end if;
            end if;
        end if;
        outp<=temp;
    end process;
end Behavioral;
```

Na listingu 2 zamieszczona została, implementacja w języku VHDL dekodera BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego.

Listing 2 Dekoder bcd na 7 segment

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```

entity decod is
port (
    --wejście BCD.
    bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
    -- wyjście dekodera 8 bit.
    segment7 : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end decod;


architecture Behavioral of decod is

begin
process (bcd)
BEGIN
case bcd is
    when "0000"=> segment7 <="00000011"; -- '0'
    when "0001"=> segment7 <="10011111"; -- '1'
    when "0010"=> segment7 <="00100101"; -- '2'
    when "0011"=> segment7 <="00001101"; -- '3'
    when "0100"=> segment7 <="10011001"; -- '4'
    when "0101"=> segment7 <="01001001"; -- '5'
    when "0110"=> segment7 <="01000001"; -- '6'
    when "0111"=> segment7 <="00011111"; -- '7'
    when "1000"=> segment7 <="00000001"; -- '8'
    when "1001"=> segment7 <="00001001"; -- '9'
    -- stany wyższe od 9 wygaczają segment
    when others=> segment7 <="11111111";
end case;
end process;
end Behavioral;


```

2.1. Przebiegi czasowe układu:


Na rysunkach 2, 3, 4, 5 zostały przedstawione przebiegi czasowe potwierdzające poprawne działanie licznika rewersyjnego dla pierwszego wariantu. Przycisk BT1 generuje kolejne impulsy zliczające, natomiast przełącznik suwakowy SW1 steruje kierunkiem zliczanych impulsów (góra, dół).

 


Rysunek 2: Przebiegi czasowe – zliczanie w dół (SW0=0)

 

Rysunek 3: Przebiegi czasowe – zliczanie w dół (SW0=0 → SW0=1) zmiana pozycji przełącznika suwakowego SW0 przy skrajnych wartościach

 

Rysunek 4: Przebiegi czasowe – zliczanie w górę (SW0=1)

 


Rysunek 5: Przebiegi czasowe – zliczanie w górę (SW0=1 → SW0=0) zmiana pozycji przełącznika suwakowego SW0 przy skrajnych wartościach

3. Drugi wariant realizacji projektu licznika

Realizacja drugiego wariantu polegała na połączeniu dwóch liczników modulo 10 do zliczania impulsów jednostki i dziesiątek, odpowiednie przypisanie wejść liczników skutkuje odpowiednio zwiększaniem się liczb na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku BUTTON1, natomiast zmniejszaniu się wartości po wciśnięciu przycisku BUTTON0.

Do poprawnego działania drugiego wariantu konieczna była modyfikacja schematu blokowego co widzimy na Rysunku 6. Właściwe działanie bloku mod10_1 (lst. 3) wynika z odpowiednich modyfikacji kodu w języku VHDL.

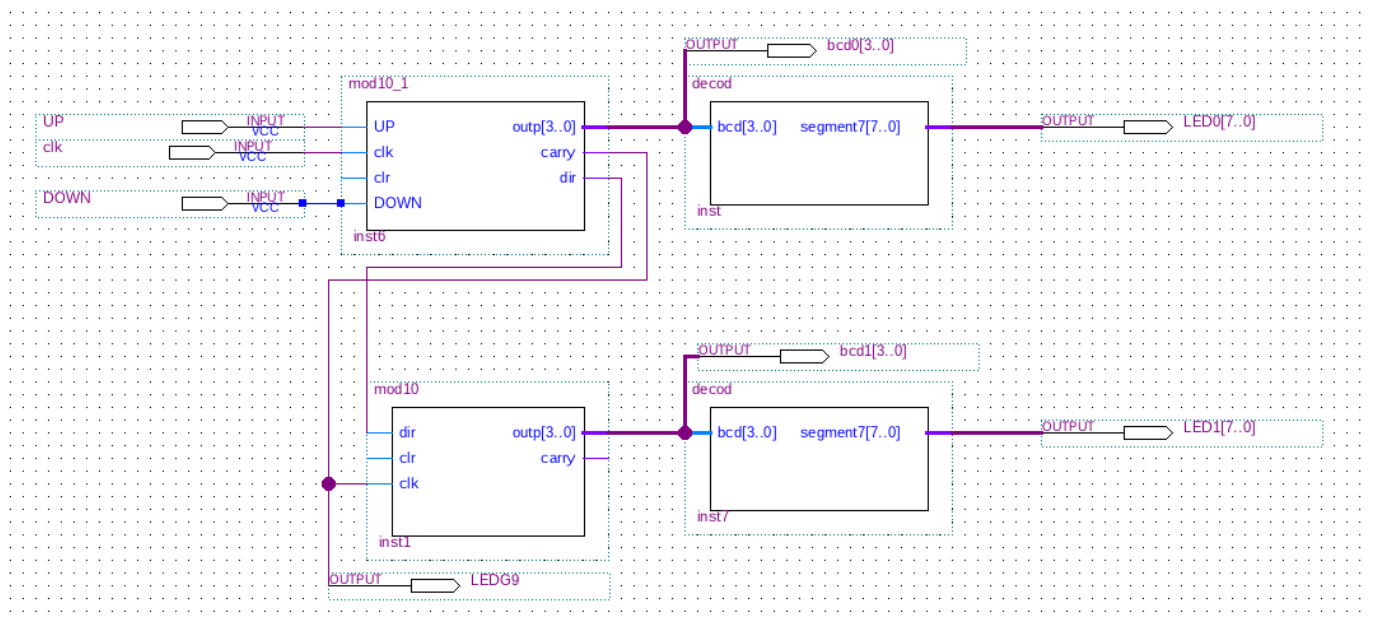

Rysunek 6: Schemat blokowy licznika dla drugiego wariantu.

Listing 3 Rewersyjny licznik modulo 10


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity mod10_1 is
Port (   outp : out std_logic_vector(3 downto 0);
        UP    : in std_logic;
        clk   : in std_logic;
        carry : out std_logic;
        clr   : in std_logic;
        dir   : out std_logic;
        DOWN  : in std_logic);
end mod10_1;

architecture Behavioral of mod10_1 is
signal temp : std_logic_vector(3 downto 0);
-- pomocnicze zmienne zabezpieczaja wy przed inkrementowaniem z kazdym
-- narastajacym zboczem zegara
signal up1, dw1 : std_logic;

begin
process(clk,clr)
begin
if clr = '1' then
    temp<="0000";
    carry <= '0';
elsif rising_edge(clk) then
    -- licz w gore jesli narastajace zbocze zegara, na sygnale UP "1"
    -- poprzednia wartosc UP "0" patrz komentarz wyzej oraz DOWN "0"
    if (UP='1' and up1='0' and DOWN='0') then
        dir <= '1';
        if temp <= "1000" then
            temp <= temp+1;
            carry <='0';
        else
            temp <= "0000";
            carry <= '1';
        end if;
    elsif (DOWN='1' and dw1='0' and UP='0') then
        dir <= '0';
        if temp >= "0001" then
            temp <= temp - 1;
            carry <='0';
        else
            temp <= "1001";
            carry <= '1';
        end if;
    end if;
    up1 <= UP;
    dw1 <= DOWN;
end if;
outp<=temp;
end process;
end Behavioral;
```

Przebiegi czasowe dla drugiego wariantu obrazuje Rysunek 7 , naciskanie przycisków BT0 oraz BT1 odpowiada zwiększaniu lub zmniejszaniu się wartości wyświetlanych na wyświetlaczu. Przebiegi potwierdzają poprawne działanie licznika dla drugiego wariantu realizowanego projektu.

 

Rysunek 7: Przebiegi czasowe dla drugiego wariantu – ciąg impulsów BT0 oraz BT1 i widoczne wartości na wyświetlaczach

4. Wnioski

Celem wykonywanego dwiczenia było zapoznanie się z zasadą działania licznika, oraz jego budową. Celem wykonywanego dwiczenia było zapoznanie się z zasadą działania licznika, oraz jego budową koniecznymi do realizacji dwóch wariantów licznika rewersyjnego w oprogramowaniu Quartus II. Przy wykorzystaniu języka VHDL utworzono nowy blok w postaci licznika modulo 10, odpowiednie połączenie dwóch takich elementów współpracujących z dekoderni z poprzedniego projektu w efekcie umożliwilo zaobserwowanie poprawnego działania licznika rewersyjnego.

Odpowiednio zrealizowany schemat blokowy wraz z funkcjonalnym kodem VHDL umożliwia poprawne działanie pierwszego wariantu. Utworzony projekt poddawaliśmy testom na poprawność działania, przeprowadzone symulacje są potwierdzeniem założeń projektowych. Drugi wariant projektu jest odpowiednią modyfikacją schematu blokowego pierwszej opcji, konieczne było odpowiednie zaimplementowanie przycisków BT0 oraz BT1 do generowania impulsów zliczających w górę o raz w dół. Kilka zmian w listingu bloku modulo 10 zapewniło finalny efekt w postaci poprawnie działającego układu zliczającego licznika.

Podobnie jak w pierwszym przypadku po zaprogramowaniu układu poddawaliśmy go testom na poprawność. Jednym z pojawiających się problemów przy realizacji projektu było nie poprawne zliczanie impulsów w przypadku zmiany kierunku zliczania dla skrajnych wartości na wyświetlaczu (np. dla wartości 9, 19, 10, 20 itp.). Pojawiający problem udało się jednak wyeliminować poprzez odpowiednią modyfikację kodu VHDL bloku mod_10.

Literatura

- [1] John Wiley and Sons Publishers. *Digital Design*, University of California, Riverside, 2007