

Data oddania: _____

Ocena: _____

Witold Olechowski 127517

Tomasz Marecik 127374

Zadanie : Projekt licznika rewersyjnego.

1. Cel ćwiczenia:


Używając języka VHDL zrealizować projekt licznika rewersyjnego dla dwóch możliwych wariantów:

- stan licznika wyświetlany na dwóch wyświetlaczach siedmiosegmentowych, zliczanie układu w górę oraz w dół sterowane za pomocą przełącznika suwakowego SW0, przycisk BUTTON1 źródłem zliczania impulsów

- stan licznika wyświetlany na dwóch wyświetlaczach siedmiosegmentowych, zliczanie układu w górę po wciśnięciu przycisku BUTTON1, natomiast zliczanie układu w dół po wciśnięciu przycisku BUTTON0

2. Pierwszy wariant realizacji zadania

Realizacja pierwszego wariantu polegała na połączeniu dwóch liczników modulo 10 do zliczania impulsów jednostki i dziesiątek, odpowiednie przypisanie wejść liczników skutkuje zwiększaniem się liczb na wyświetlaczu po ustawieniu przełącznika suwakowego w pozycji górnej, natomiast zmniejszaniu się wartości po ustawieniu przełącznika SW0 w pozycji dolnej. Zliczanie impulsów odbywa się poprzez wciskanie przycisku BUTTON1.

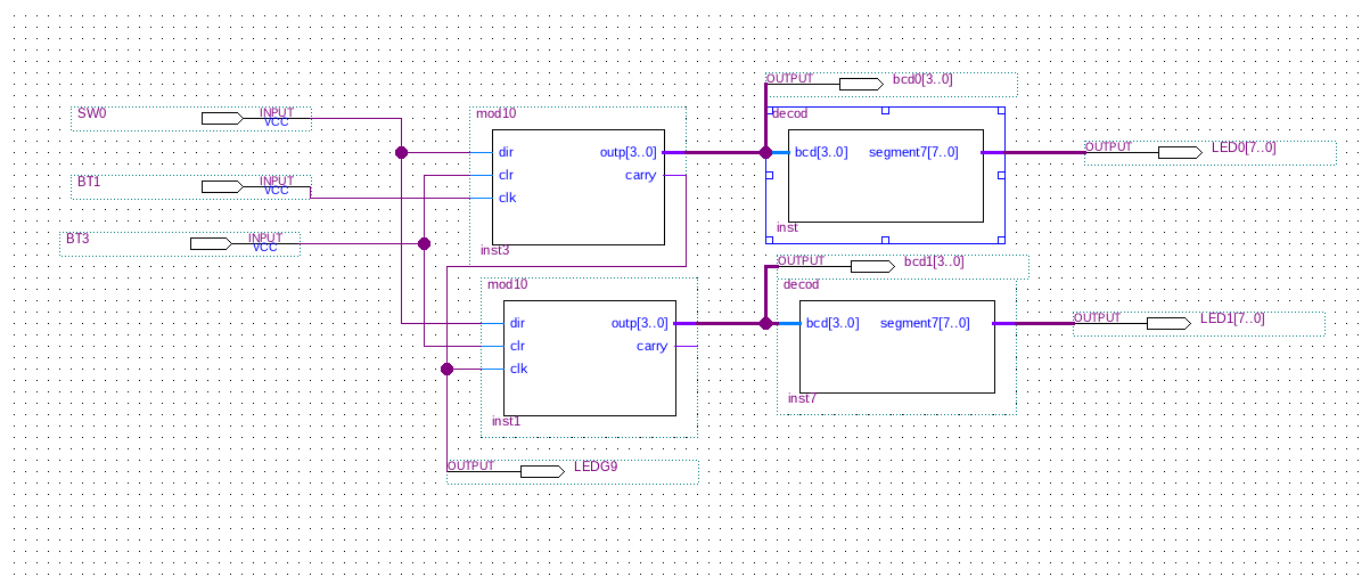

Rysunek 1: Schemat blokowy licznika dla pierwszego wariantu.

Listing 1 Rewersyjny licznik modulo 10

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity mod10 is
    Port(outp : out std_logic_vector(3 downto 0);
          dir : in std_logic;
          carry: out std_logic;
          clr : in std_logic;
          clk : in std_logic);
end mod10;

architecture Behavioral of mod10 is
    signal temp : std_logic_vector(3 downto 0);
begin

    process(clk,clr, dir)
    begin
        if clr = '1' then
            temp<="0000";
            carry <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            if dir = '1' then
                if temp <= "1000" then
                    temp <= temp+1;
                    carry <='0';
                else
                    temp <= "0000";
                    carry <= '1';
                end if;
            elsif dir = '0' then
                if temp >= "0001" then
                    temp <= temp - 1;
                    carry <='0';
                else
                    temp <= "1001";
                    carry <= '1';
                end if;
            end if;
        end if;
        outp<=temp;
    end process;
end Behavioral;
```

Listing 2 Dekoder bcd na 7 segment

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity decod is
port (
    --wejście BCD.
    bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
    -- wyjście dekodera 8 bit.
    segment7 : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end decod;
```

```


architecture Behavioral of decod is

begin
process (bcd)
BEGIN
case bcd is
    when "0000"=> segment7 <="00000011"; -- '0'
    when "0001"=> segment7 <="10011111"; -- '1'
    when "0010"=> segment7 <="00100101"; -- '2'
    when "0011"=> segment7 <="00001101"; -- '3'
    when "0100"=> segment7 <="10011001"; -- '4'
    when "0101"=> segment7 <="01001001"; -- '5'
    when "0110"=> segment7 <="01000001"; -- '6'
    when "0111"=> segment7 <="00011111"; -- '7'
    when "1000"=> segment7 <="00000001"; -- '8'
    when "1001"=> segment7 <="00001001"; -- '9'
    -- stany wyzsze od 9 wygaczaja segment
    when others=> segment7 <="11111111";
end case;
end process;
end Behavioral;


```

2.1. Przebiegi czasowe układu:


Na rysunkach 7, 3, 4, 5 zostały przedstawione przebiegi czasowe potwierdzające poprawne działanie licznika rewersyjnego dla pierwszego wariantu. Przycisk BT1 generuje kolejne impulsy zliczające, natomiast przełącznik suwakowy SW1 steruje kierunkiem zliczanych impulsów (góra, dół).

 


Rysunek 2: Przebiegi czasowe – zliczanie w dół (SW0=0)

 

Rysunek 3: Przebiegi czasowe – zliczanie w dół (SW0=0 → SW0=1) zmiana pozycji przełącznika suwakowego SW0 przy skrajnych wartościach

 


Rysunek 4: Przebiegi czasowe – zliczanie w górę (SW0=1)

 

Rysunek 5: Przebiegi czasowe – zliczanie w górę (SW0=1 → SW0=0) zmiana pozycji przełącznika suwakowego SW0 przy skrajnych wartościach

3. Drugi wariant realizacji projektu licznika

Realizacja drugiego wariantu polegała na połączeniu dwóch liczników modulo 10 do zliczania impulsów jedności i dziesiątek, odpowiednie przypisanie wejść liczników skutkuje odpowiednio zwiększaniem się liczb na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku BUTTON1, natomiast zmniejszaniu się wartości po wciśnięciu przycisku BUTTON0.

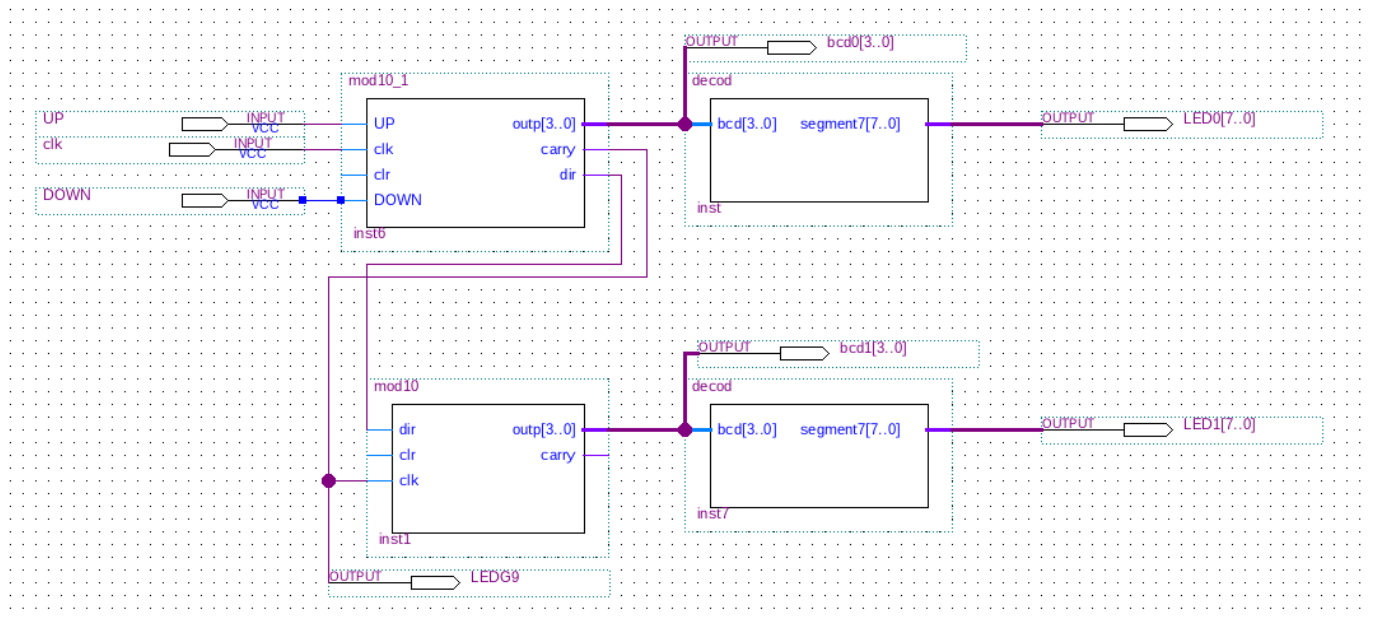

Rysunek 6: Schemat blokowy licznika dla drugiego wariantu.

Listing 3 Rewersyjny licznik modulo 10

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```

use ieee.std_logic_arith.all;

entity mod10_1 is
    Port (    outp : out std_logic_vector(3 downto 0);
            UP : in std_logic;
            clk : in std_logic;
            carry: out std_logic;
            clr : in std_logic;
            dir : out std_logic;
            DOWN : in std_logic);


end mod10_1;

architecture Behavioral of mod10_1 is
    signal temp : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal up1, dw1 : std_logic;
begin

    process(clk,clr)
    begin
        if clr = '1' then
            temp<="0000";
            carry <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            if (UP='1' and up1='0' and DOWN='0') then
                dir <= '1';
                if temp <= "1000" then
                    temp <= temp+1;
                    carry <='0';
                else
                    temp <= "0000";
                    carry <= '1';
                end if;
            elsif (DOWN='1' and dw1='0' and UP='0') then
                dir <= '0';
                if temp >= "0001" then
                    temp <= temp - 1;
                    carry <='0';
                else
                    temp <= "1001";
                    carry <= '1';
                end if;
            end if;
            up1 <= UP;
            dw1 <= DOWN;
        end if;
        outp<=temp;
    end process;

end Behavioral;

```

 

Rysunek 7: Przebiegi czasowe – zliczanie w dół (SW0=0)

4. Wnioski

Celem wykonywanego dwiczenia było zapoznanie się z zasadą działania licznika, oraz jego budową koniecznymi do realizacji dwóch wariantów licznika rewersyjnego w oprogramowaniu Quartus II. Przy wykorzystaniu języka VHDL utworzyliśmy nowy bloczek w postaci licznika modulo 10, odpowiednie połączenie dwóch takich elementów współpracujących z dekodernami z poprzedniego projektu w efekcie umożliwiało zaobserwowanie poprawnego działania licznika rewersyjnego.

Odpowiedni amodyfikacja schematu blokowego wraz z kilkoma zmianami w kodzie VHDL umożliwiła realizację pierwszego wariantu. Utworzony projekt poddawaliśmy testom na poprawność działania, przeprowadzone symulacje są potwierdzeniem założeń projektowych. Ze względu na ograniczony czas przeznaczony na realizację projektu nie udało się zrealizować drugiego wariantu, natomiast w wyniku analizy założeń w sprawozdaniu umieszczono możliwe sposoby realizacji pozwalających sfinalizować założenia drugiej opcji.

Literatura

- [1] John Wiley and Sons Publishers. *Digital Design*, University of California, Riverside, 2007